
EE2 - SISTEMAS DIGITAIS (2025.2)

Questão 1.

- 36 (display): $(100100)_2$ → display acende quando o contador chegar em $100100\,(36)_{10}$ (↷ ativo em alto!)
- 37 (clear): $(100101)_2$ → clear nos flip flops JK quando o contador chegar em $100101\,(37)_{10}$ (↷ ativo em baixo!)

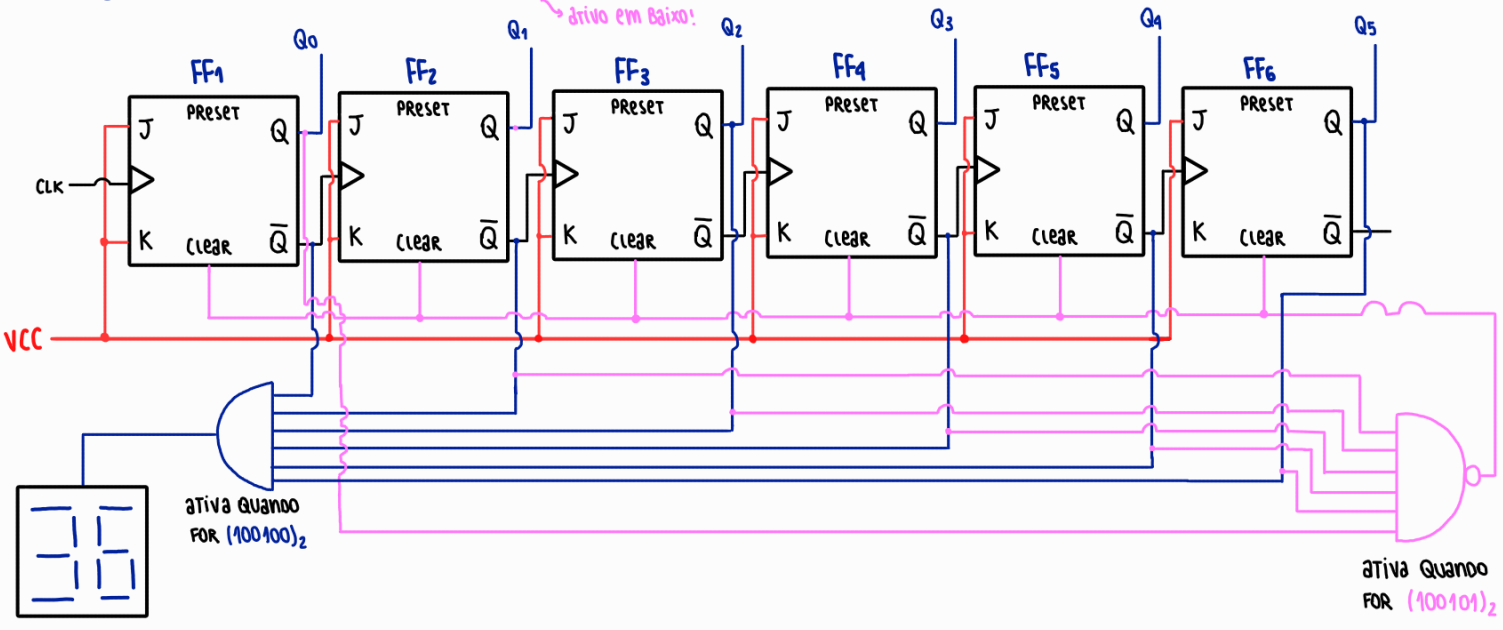

Questão 2.

CLOCK = 64 Hz = 2^{6} Hz (6 → quantidade de flip flops)

PRESET e CLEAR no VCC pois são ativos em baixo!

