
EE2 - SISTEMAS DIGITAIS (2026.1)

Questão 1.


- 57 (DISPLAY): $(111001)_2$ → DISPLAY ACENDE QUANDO O CONTADOR CHEGAR EM $111001\ (57)_{10}$ (ativo em alto!)
- 58 (CLEAR): $(111010)_2$ → CLEAR NOS FLIP FLOPS JK QUANDO O CONTADOR CHEGAR EM $111010\ (58)_{10}$

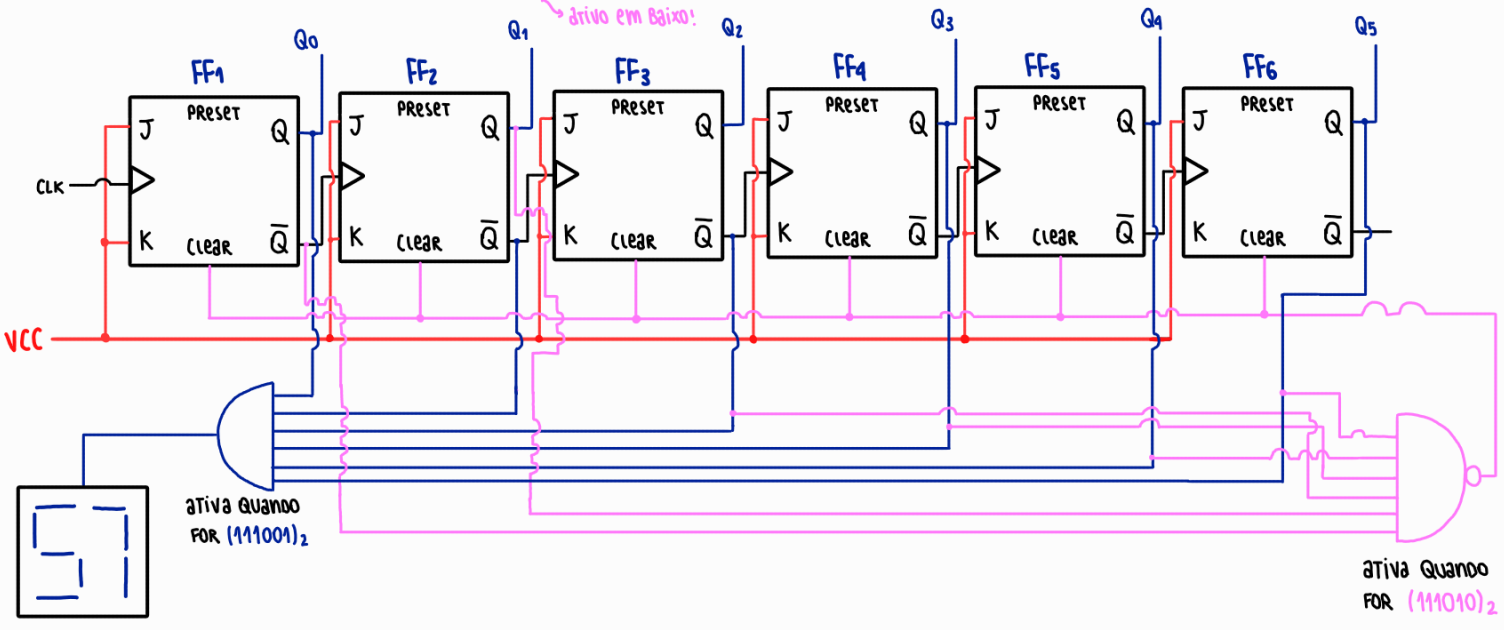

Questão 2.

CLOCK = 64 Hz = 2^6 Hz → QUANTIDADE DE FLIP FLOPS

PRESET E CLEAR NO VCC POIS SÃO ATIVOS EM BAIXO!

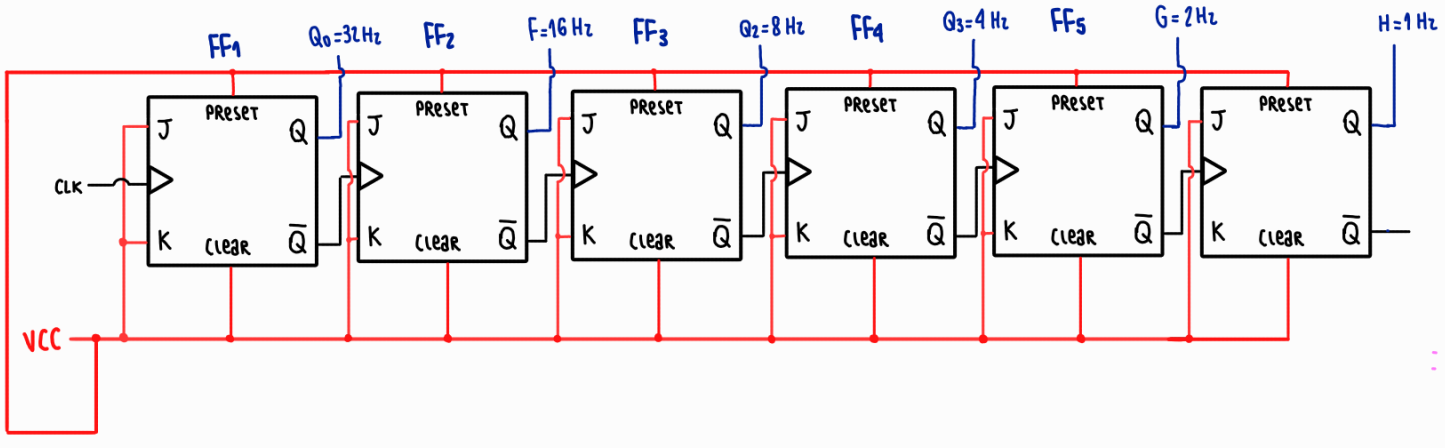

Questão 4.

Clear ativo em baixo

{ Clock = 4 Hz ⇒ 4 clocks/segundo
3 segundos ⇒ 12 pulsos de clock

⟹ Contador até 12 (1100) ⇒ 4 Flip-Flops

Colocamos uma and da nano e do contador pois só contará normalmente se nano=1 e EN=1

