
EE2 - SISTEMAS DIGITAIS (2026.1)


Questão 1.

- 57 (display): $(111001)_2$ → display acende quando o contador chegar em 111001 (57) (ativo em alto!)
- 58 (clear): $(111010)_2$ → clear nos flip flops JK quando o contador chegar em 111010 (49)

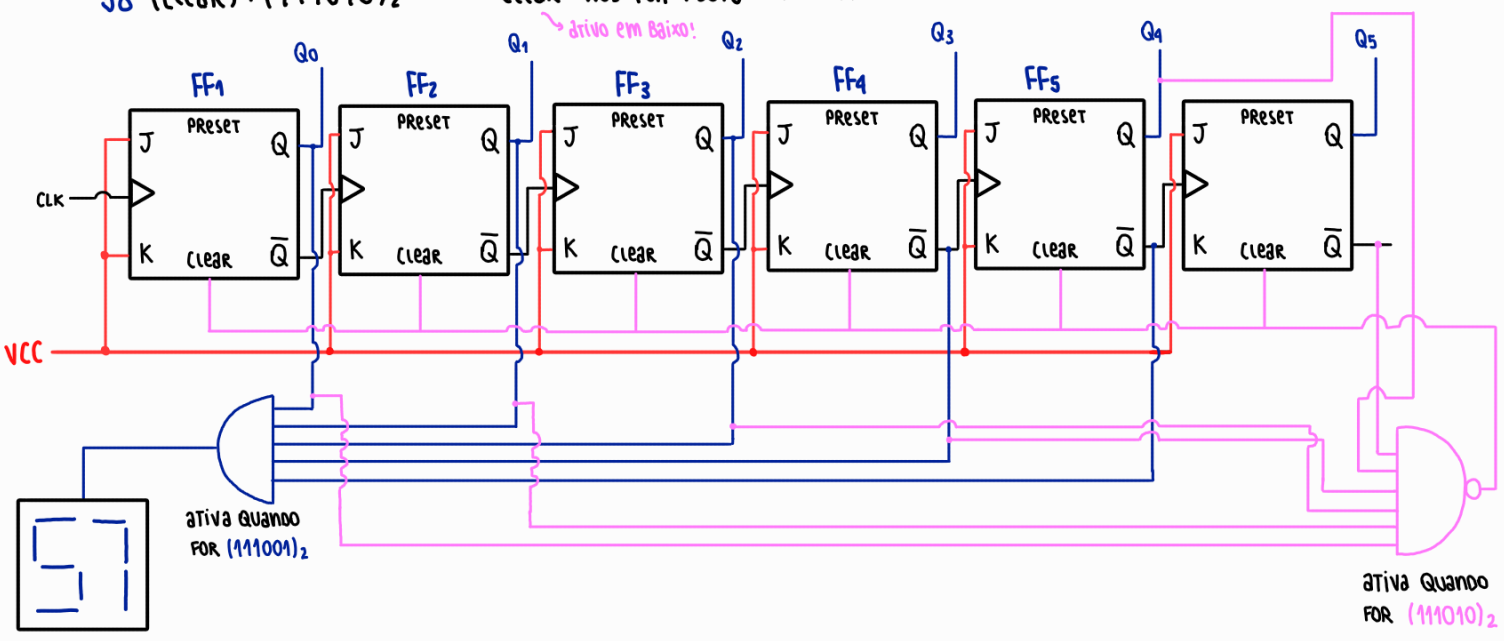

Questão 2.

Clock = 64 Hz = 2^6 Hz → Quantidade de flip flops

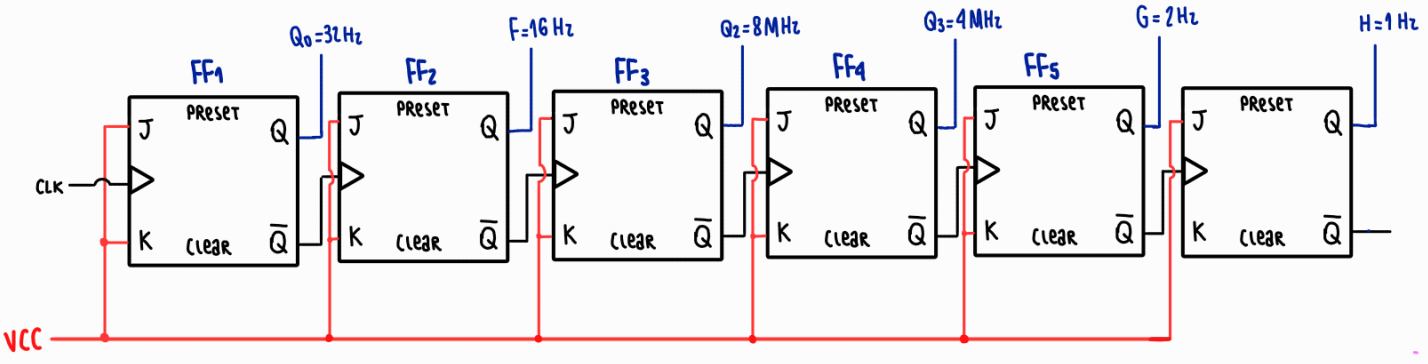

Questão 4.

Clear ativo em baixo

{ Clock = 4 Hz ⇒ 4 clocks/segundo
3 segundos ⇒ 12 pulsos de clock

⟹ Contador até 12 (1100) ⇒ 4 Flip-Flops

Colocamos uma and da nano e do contador pois só contará normalmente se nano=1 e EN=1

